

INDICE

1 Circuitos básicos con Amplificadores Operacionales	5
Problemas Resueltos	13
2 Aplicaciones lineales (I)	41
Problemas Resueltos	49
3 Aplicaciones lineales (II)	87
Problemas Resueltos	95
4 Filtros activos	129
Problemas Resueltos	139
5 Amplificadores diferenciales y de instrumentación	169
Problemas Resueltos	175
6 Comparadores	201
Problemas Resueltos	207
7 Aplicaciones no lineales	231
Problemas Resueltos	237
8 Osciladores senoidales	271
Problemas Resueltos	275
9 Generadores de onda cuadrada, triangular y monoestables	297
Problemas Resueltos	303
10 El Amplificador Operacional real (I)	329
Problemas Resueltos	337
11 El Amplificador Operacional real (II)	361
Problemas Resueltos	367
12 Acondicionadores de señal para sensores	391
Problemas Resueltos	399
Bibliografía	425